
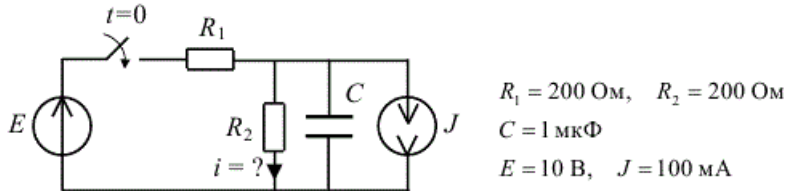


Билет №№	Национальный исследовательский университет МЭИ Направление: Электроника и нанoeлектроника Теоретические основы электротехники (4 семестр)	Лектор	"УТВЕРЖДАЮ"
		доц. Вишняков С.В.	Зав. каф. ЭФИС Казанцев Ю.А.

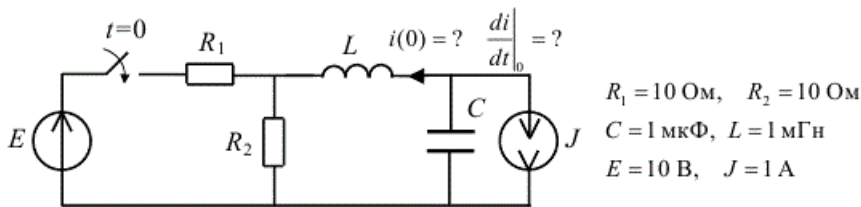
1 Рассчитать переходной процесс для указанной переменной




2 Рассчитать начальные условия для указанной переменной



3 Рассчитать согласующее устройство

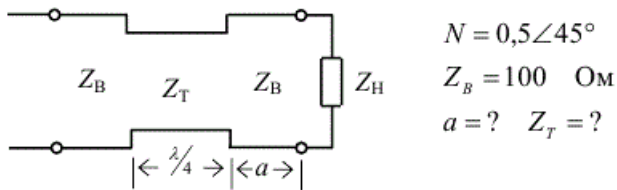

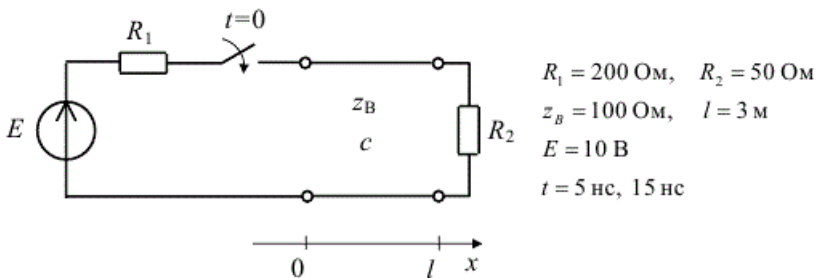4 Рассчитать переходной процесс в длинной линии



5 Сформулируйте законы Ома, Кирхгофа, коммутации, запишите компонентные уравнения

Σ